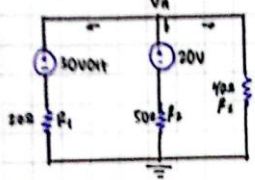


Nama : Gibral Haikal Faiz
 NIM : 224443075
 Kelas : 1AEC4
 Tugas-ke : 3

Mata Kuliah : Tgl : Hal : /

Contoh nilai tegangan V_0




Dik : $R_1 = 20 \Omega$ $V_1 = 20V$ $\sum I = 0$ $I_1 + I_2 + I_3 = 0$
 $R_2 = 50 \Omega$ $V_2 = 20V$
 $R_3 = 40 \Omega$ $V_0 = ?$

\Rightarrow maka: $V_0 = I_3 \cdot R_3$
 $V_0 = 0,15 \cdot 40$
 $V_0 = 20V$
 $\hookrightarrow V_0 = -20V$ (berlawanan arah)

$I_3 = \frac{V_A}{R_3} \rightarrow I_3 = \frac{20}{40} = 0,15A$

(4)

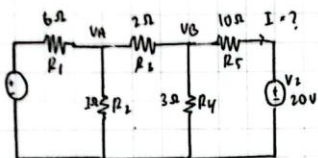


$\sum I = 0$ $\frac{V_A - 10}{6} + \frac{V_A}{1} + \frac{V_A - V_B}{2} = 0$
 Tinjau V_A $\frac{V_A - 10 + 6V_A + 3V_A - 3V_B}{6} = 0$
 $\Rightarrow 10V_A - 3V_B - 10 = 0 \quad \Rightarrow 10V_A - 3V_B = 10 \dots (1)$

Tinjau V_B :
 $\sum I = 0$
 $\frac{V_B - 20}{10} + \frac{V_B}{3} + \frac{V_B - V_A}{2} = 0$
 $\Rightarrow \frac{3V_B - 60 + 10V_B + 15V_B - 15V_A}{30} = 0$
 $\Rightarrow 28V_B - 15V_A - 60 = 0$
 $\Rightarrow 28V_B - 15V_A = 60 \dots (2)$

$V_B = \frac{150}{47}$ $V_B = 3,19A$

$10V_A - 3V_B = 10 \quad \times 3$
 $36V_B - 15V_A = 60 \quad \times 2$
 $30V_A - 9V_B = 30$
 $-30V_A + 56V_B = 120$
 $47V_B = 150$

(5)

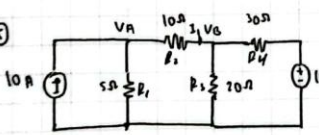

$V_A : \sum I = 0$ $\frac{V_A - V_B}{10} + \frac{V_A}{5} + (-10A) = 0$
 $= \frac{V_A - V_B}{10} + \frac{V_A}{5} - 10 = 0$
 $\Rightarrow V_A - V_B + 2V_A = 100 \quad \Rightarrow 3V_A - V_B = 100 \dots (1)$


$V_B : \sum I = 0$
 $\frac{V_B - 100}{30} + \frac{V_B}{20} + \frac{V_B - V_A}{10} = 0$
 $\Rightarrow \frac{2V_B - 200 + 3V_B + 6V_B - 6V_A}{60} = 0$
 $\Rightarrow 11V_B - 6V_A - 200 = 0$
 $\Rightarrow 11V_B - 6V_A = 200 \dots (2)$

$3V_A - V_B = 100 \quad \times 2$
 $11V_B - 6V_A = 200 \quad \times 1$
 $6V_A - 2V_B = 200$
 $-6V_A + 11V_B = 200$
 $9V_B = 400$
 $V_B = 44,44V$

Mencari V_A
 $3V_A - V_B = 100$
 $3V_A - 44,44 = 100$
 $3V_A = 100 + 44,44$
 $2V_A = 144,44$
 $V_A = 72,22V$

Mencari nilai I
 $I = I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{72,22 - 44,44}{10} = \frac{27,78}{10}$
 $I_2 = 0,2778A$

D. Hitung nilai I!

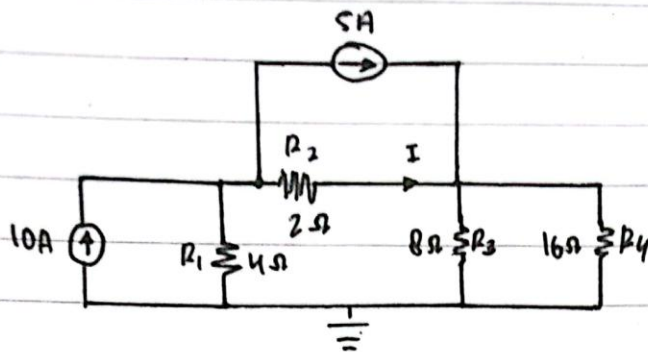

mencari V_A : $\Sigma I = 0$

$$-10 + \frac{V_A}{4} + 5 + \frac{V_A - V_B}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_A - V_B}{2} + \frac{V_A}{4} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2V_A - 2V_B + V_A}{4} = 5$$

$$\Rightarrow 3V_A - 2V_B = 20 \dots (1)$$

$$\begin{array}{r|l} 3V_A - 2V_B = 20 & \times 8 \\ -8V_A + 11V_B = 80 & \times 3 \end{array}$$

$$= 24V_A - 16V_B = 160$$

$$-24V_A + 33V_B = 240 +$$

$$17V_B = 400$$

$$V_B = 400/17$$

$$= 23,52V$$

mencari V_B : $\Sigma I = 0$

$$\Rightarrow \frac{V_B}{16} + \frac{V_B}{8} + \frac{V_B - V_A}{2} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_B + 2V_B + 8V_B - 8V_A}{16} = 5$$

$$\Rightarrow 11V_B - 8V_A = 80 \dots (2)$$

\rightarrow mencari V_A

$$\Rightarrow 3V_A - 2V_B = 20$$

$$\Rightarrow 3V_A - 2(23,52) = 20$$

$$\Rightarrow 3V_A - 47,04 = 20$$

$$\Rightarrow 3V_A = 20 + 47,04$$

$$3V_A = 67,04$$

$$V_A = 67,04/3$$

$$V_A = 22,34V$$

Mencari nilai I

$$I = I_2 = \frac{V_A - V_B}{2} = \frac{22,34 - 23,52}{2}$$

$$= \frac{-1,18}{2} = -0,59A \approx -0,6A$$